




Classe 3B

**Scuola sec. 1° grado Mezzanotte
Chieti**






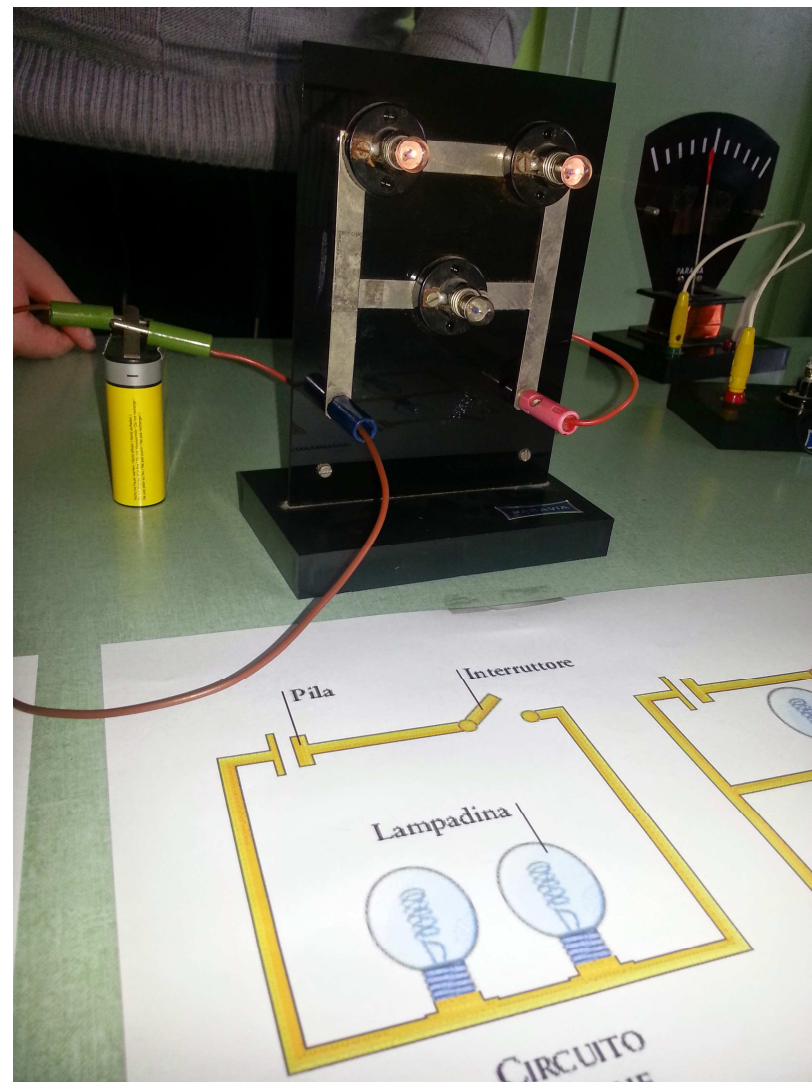
Un circuito con pila,
lampadina, amperometro



Un circuito in parallelo

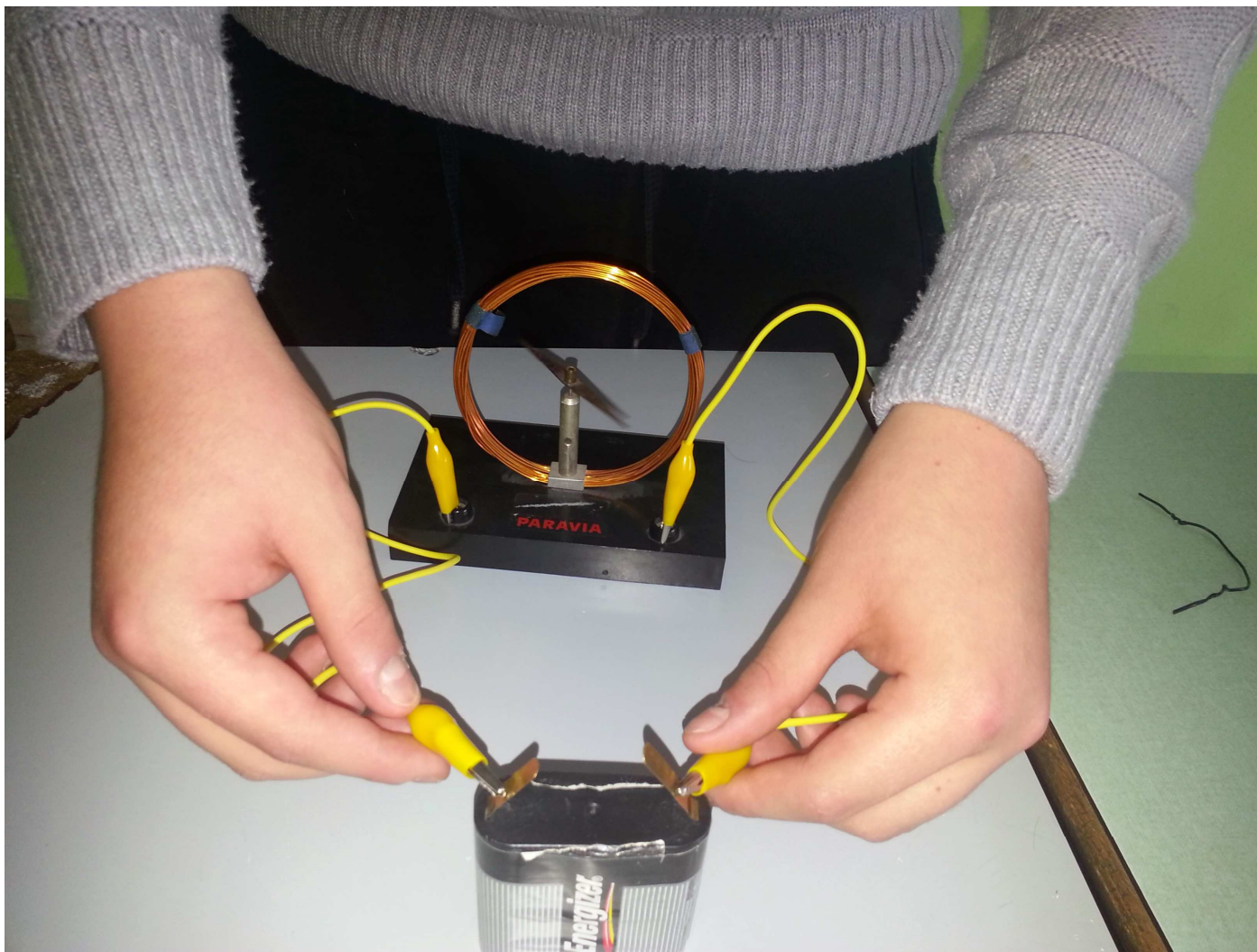

L'esperimento di Oersted

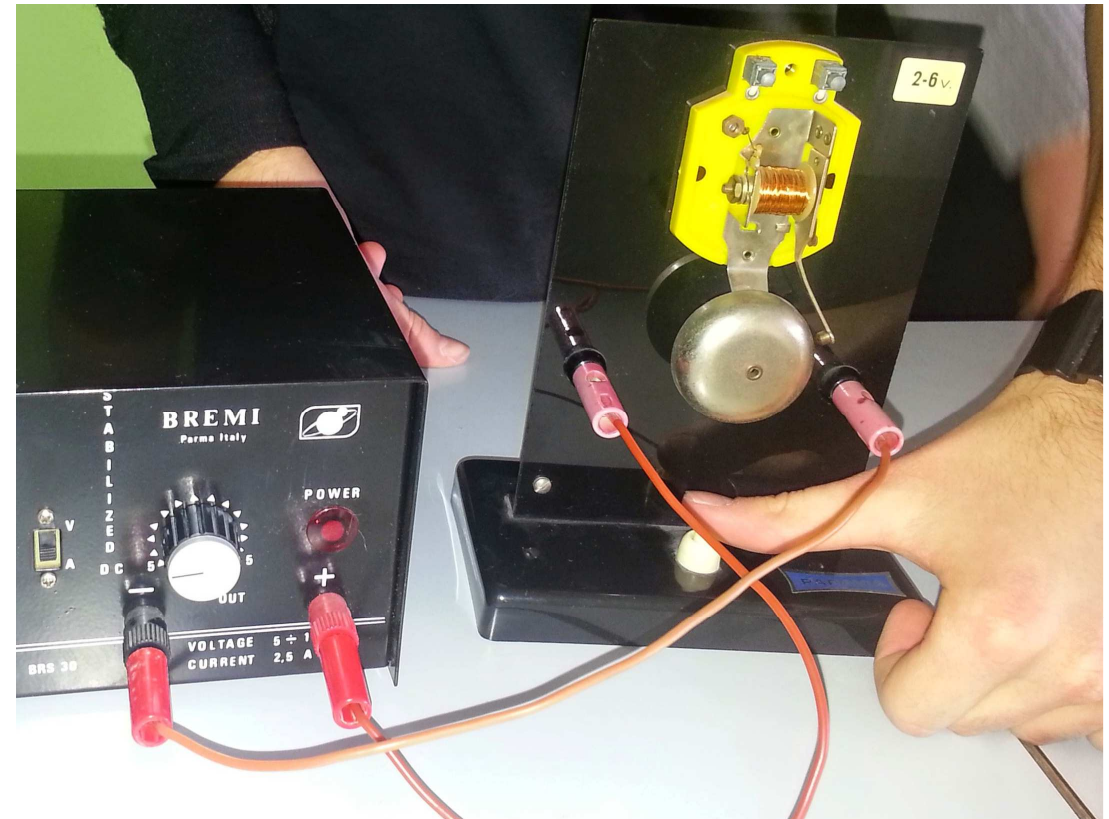

L'elettrocalamita e il campanello

